

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



90711152007

בחינות גמר ממלכתיות להנדסאים וטכנאים
מועד קיז' תשס"ז - 2007
שאלון מס' 93711 90711 92023
90611 93611

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע
מחלקת הבדיקות



תורת החשמל

להנדסאים וטכנאים - הנדסתALKטרוניקה להנדסאים וטכנאים - ~~הנדסת~~ חשמל להנדסאים - ~~הנדסת~~ מבזור ובקרה

הנחיות לנבחנים

ארבע שעות

א. משך הבדיקה:

בשalon 8 שאלות.
יש לענות על 5 שאלות בלבד לבחירתך.
כל שאלה ~~שאלה~~ שונית בערךן - 20 נקודות.
סך הכל 100 נקודות.

1. מחשבון (אין להשתמש במחשב נייד או במחשב כף-ידי או במחשבון בעל תקשורת חיצונית).
2. חוברת עוזר בתורת החשמל שהובצת מה"ט. בחוברת לא ימצא חומר ~~הסביר~~.

ג. חומר עוזר מותר בשימוש:

1. אם בسؤال לא נאמר אחרת, רכיבי המעלם הם רכיבים להלכה (אידאליים).
2. חובה לתת את היחידות בכל תוצאה ביןים ותוצאה סופית של החישוב.
3. יש להשאיר את העמוד הראשון במחברת הבדיקה ריק.
בגמר הבדיקה יש לרשום בעמוד זה את מספרי השאלות שיבדקו לביקשתך על ידי מעריכי הבדיקה. לא יבדקו תשובות עודפות על הנדרש.

ד. הוראות מיוחדות:

1. יש לקרוא בעין את כל השאלות.
2. את התשובות יש לכתוב במחברת בעט בלבד, בכתב יד ברור ונקי. (גם בכח תליה הערכת הבדיקה).
3. יש להתחיל כל תשובה בעמוד חדש תוך ציון מספר השאלה והסעיף. אין צורך להעתיק את השאלה או הסעיף.

ה. הוראות כלליות:

4. טויטה תעשה במחברת הבדיקה בלבד. יש לכתוב "טויטה" ולהעביר קו על התשובה כדי שלא תיבדק.
5. יש להציג פתרון מלא ומנווקם כולל חישובים בשץ. הצגת תשובה סופית ללא דרך הפתרון לא תזכה לניקוד.
6. אם להערכתך חסר שאלה נתונה, יש לציין זאת בתשובה ולחזור ערך מתאים שיאפשר לך לזמשיך בפתרון השאלה. חובה להסביר ולנמק את הבחירה.

בצלחה!

שאלה 1

שני מכשירים חד-מופיעים מחוברים למקור מתח חילופים חד-מופעי שהמתח שלו $V = 230$.
נתוני צריכה האנרגיה של המכשירים:

$$P_1 = 3000 \text{ W} \quad U_n = 230 \text{ V} \quad PF_1 = 0.82 \text{ (inductive)}$$

$$S_2 = 4000 \text{ VA} \quad U_n = 230 \text{ V} \quad PF_2 = 0.87 \text{ (inductive)}$$

גורם (愧因) הספק – PF

א. { 2 נקודות }

כדי שני המיכרים יפעלו כשרורה, מה צורת החיבור שלהם אל מקור המתח?
(טור, מקביל, מעורב, כוכב, משולש)

ב. { 4 נקודות }

מה ההספק הפעיל (active) שנמדד ב- W, של מקור המתח כשה שני המיכרים מחוברים אליו?

ג. { 4 נקודות }

מה ההספק ההיגבי (reactive) שנמדד ב-VAr, של מקור המתח?

ד. { 4 נקודות }

מה ההספק הנדרה (apparent) שנמדד ב-VA, של מקור המתח?

מוסך על שני המיכרים שכבר מחוברים אל מקור המתח, חיבורו סוללת קבלים

$$Q_C = 500 \text{ VAr} \quad U_n = 230 \text{ V}$$

ה. { 2 נקודות }

מי מבין שלושת ההספקים שחושבו בסעיפים לעיל ישנה כתוצאה מחיבור הקבלים?


מה מגמת השינוי?

ו. { 4 נקודות }

מה הגודל של הזרם במקור המתח כשהקבלים מחוברים?

שאלה 2

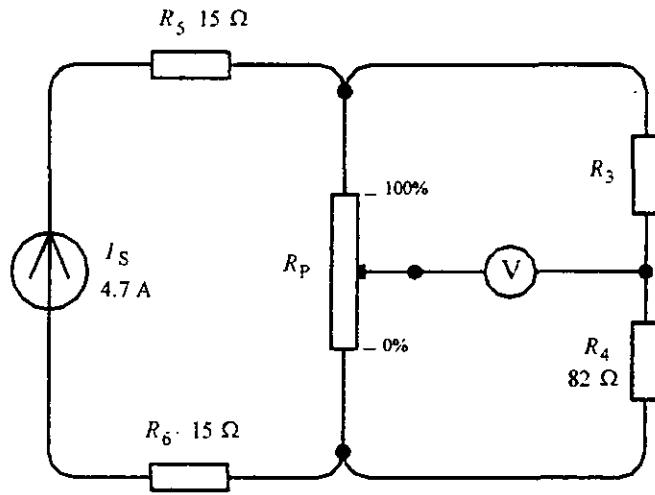התנגדות של מד המתח שבמעגל שבאיור אינסופית ($R_V = \infty \Omega$), וההתנגדות של הפוטנציוומטר R_p לינארית.



א. { 5 נקודות }

היזרו את הזרן, המוגעת הנעה של הפוטנציוומטר R_p עד אשר מד המתח הראה 0. במצב זה עמד הזרן על 35% מההתנגדות של הפוטנציוומטר. מה ההתנגדות של הנגד R_3 ?

ב. { 5 נקודות }

בחרו את הפוטנציוומטר R_p כך שעירית (1/10) מהזרם של מקור הזרם יזרום דרכו.
מה ההתנגדות של הפוטנציוומטר R_p ?

ג. { 3 נקודות }

כמה מתח ימדד מד המתח אם יציבו את הזרן של הפוטנציוומטר על 100% התנגדות?

ד. { 3 נקודות }


כמה מתח ימדד מד המתח אם יציבו את זרם הפוטנציוומטר על 0% התנגדות?

ה. { 4 נקודות }

מה המתח שبين הבדיקה של מקור הזרם?

שאלה 3

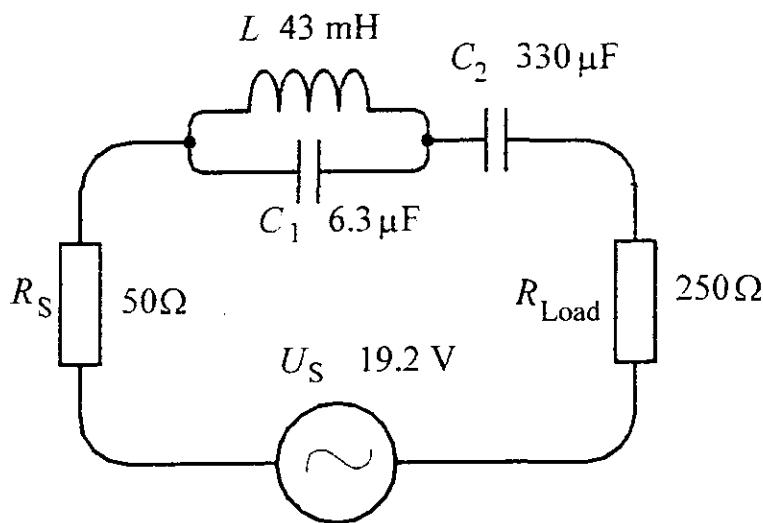שני תדרים של תהודה יש למעגל שבאיור: תהודה של זרמים – תהודה מקבiliarית, ותהודה של מתחים – תהודה טורית.
הגודל של מתח המקור קבוע, ואת התדריות שלו אפשר לקבוע לכל ערך רצוי.



א. { 4 נקודות }

מה התדריות היזואיטיות שבה המעלג יהיה בתהודה של זרמים?
היחידות של התדריות היזואיטיות rad/s

ב. { 8 נקודות }

מה התדריות היזואיטיות שבה המעלג יהיה בתהודה של מתחים?

ג. { 5 נקודות }

מה הזרם בנגד העומס R_{Load} בכל אחד משני המקרים שבhem התדריות של מקור המתח שווה לתדרות התהודה של המעלג?

ד. { 3 נקודות }

מה המਮת שבין גזקי המשכאות 7 שהתדרות של מקור המתח שונה למכונית מהותה במקבiliarית?

שאלה 4

מוליך נחושת מבודד שאורכו $m = 135$ ושטח החתך שלו 0.15 mm^2 , מלופף 240 כריכות על טבעת של חומר

$$\text{פרומגנטי}. \text{ ההנגדות הסגולית של נחושת } \rho_{\text{Cu}} = 0.0175 \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}. \text{ האורך של מסלול השטף המגנטי}$$

$$\text{שבטעה } 90 \text{ mm}, \text{ שטח החתך שלה } 65 \text{ mm}^2, \text{ והמאן שלה } 8.77 \times 10^5 \frac{1}{\text{H}}$$

החומרים שמננו עשויה הטבעת נכנס לרוואה מגנטית כצפיפות השטף המגנטי B שבו גודל m-T-0.3 .

א. { 4 נקודות }

מה ההנגדות של המוליך מוחשת?

ב. { 4 נקודות }

מה ההשראות של הסליל שיוצרים המוליך והטבעת?

ג. { 6 נקודות }

מה הגודל של הזורם החשמלי במוליך הנחושת שיביא את החומר הפרומגנטי של הטבעת לשף רוואה?

ד. { 6 נקודות }


מה הגודל של המתח הייעיל של המקור שהתדרות שלו 400 Hz , שיביא את הטבעת לשף רוואה?

שאלה 5

The current and the voltage AC signals of an impedance are given in the figure.

Both signals were measured simultaneously.

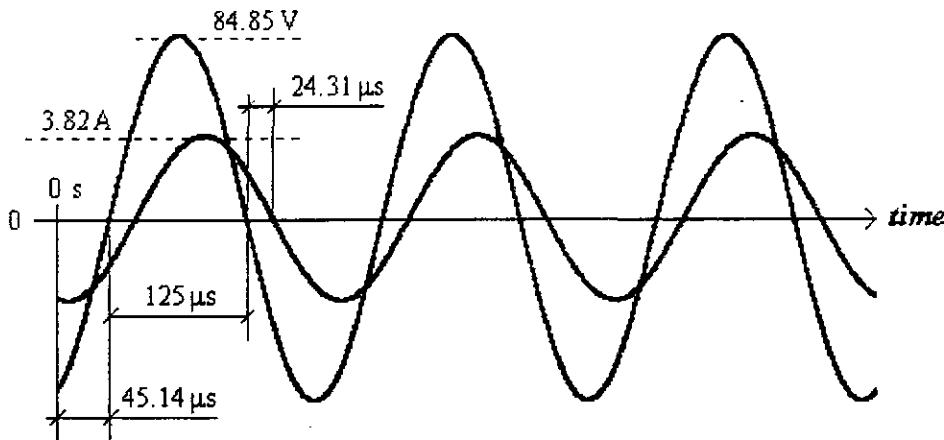Both signals were measured relative to the reference AC signal $\sin(\omega t)$, which is not shown in the figure.



a. { 4 points}

What is the nature of impedance? Inductive or Capacitive, Explain!

b. { 4 points}

What is the phase difference between the voltage and current signals?

The answer should be in time units and in electrical degree units.

c. { 4 points}

What is the power factor of the impedance?

d. { 4 points}


What is the complex polar representation of the voltage signal?

e. { 4 points}

What is the complex polar representation of the current signal?

שאלה 6

מתוך המקור שבמעגל שבאיור, ישר.

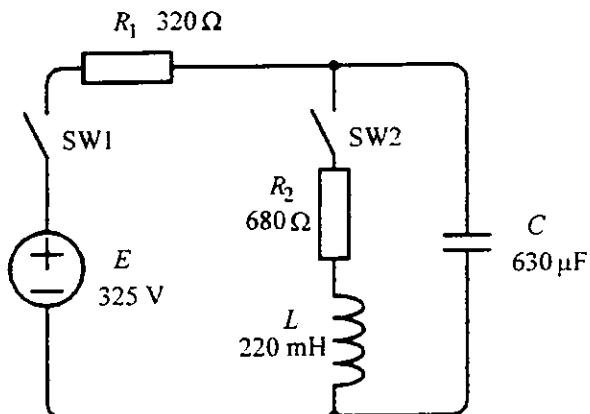

מעבירים את המטג SW1 למצב מחובר (on), והמטג SW2 נשאר במצב מופסק (off).
לאחר שהחלפו כל תופעות המערב שבמעגל:

א. { 4 נקודות }

כמה אנרגיה אגורה בקבל C ?

ב. { 2 נקודות }

מה הזרם בנגד R_1 ?

מעבירים את המטג SW2 למצב מחובר (on), והמטג SW1 נשאר במצב מחובר (on).
לאחר שהחלפו כל תופעות המערב:

ג. { 4 נקודות }

כמה מטען אגור בקבל C ?

ד. { 3 נקודות }

מה הזרם בסליל L ?

ה. { 3 נקודות }

כמה אנרגיה אגורה בסליל L ?

ו. { 4 נקודות }

מה ההספק בנגד R_1 ?

שאלה 7

עומדים לרשותך שמאנוים (80) תאים השווים זה לזה. הכוח האלקטרו-מניע (כא"מ) של תא אחד $V = 1.27$, ההתנגדות הפנימית שלו $\Omega = 0.38$, והטען החשמלי שבו $Ah = 2.2$.

$$R_{Load} = 1.23 \Omega$$

א. { 3 נקודות }

מה זורם בנגד העומס אם מחברים את כל התאים זה לזה בטורי?

ב. { 3 נקודות }

מה זורם בנגד העומס אם מחברים את כל התאים זה לזה במקביל?

ג. { 12 נקודות }

מה זורם ב נגד העומס אם מחברים את כל התאים במעורב, כך שההספק ב נגד העומס יהיה מרבי?
(חובה לעגל את תוצאות החישוב של מספר התאים בכל ענף למספר השלם הקרוב ביותר)

ד. { 2 נקודות }


כמה דקיות תספק סוללת התאים שמחברים במעורב, חשמל לנגד העומס?

שאלה 8

ההתנגדות של הנגד R_4 שבמעגל החשמלי שבאיור, תלויות בטמפרטורה שלו.
בטמפרטורה של 20°C ההתנגדות שלו $\Omega = 5.2$

ומקדם ההשתנות של ההתנגדות שלו עם הטמפרטורה $\alpha_\theta = 0.03 \frac{1}{^\circ\text{C}}$.

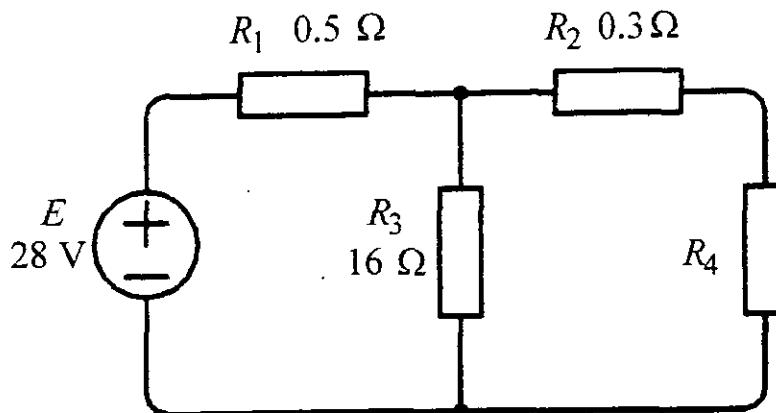המתוך שبين הדקי הנגד $R_3 = 26.5 \text{ V}$



א. { 5 נקודות }

מה הזרם בנגד R_4 ?

ב. { 3 נקודות }

מה ההתנגדות של הנגד R_4 ?

ג. { 10 נקודות }

מה הטמפרטורה של הנגד R_4 ?

ד. { 2 נקודות }

מה הספק מקור המתוך שבמעגל?

בהתאם