

פתרונות מבחון מה"ט

תורת

דחשמל

אביב 2012

פתרון: אבי יומטובייאן

©

כל הזכויות שמורות

$$\textcircled{1} \quad \left. \begin{array}{l} E = 28V \\ U = 26V \\ I = 8A \end{array} \right] \quad \xleftarrow{\begin{array}{l} \text{נתקו רענן מילוי} \\ \text{ריבוי ריבוי} \end{array}}$$

$$\textcircled{2} \quad R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{26-0}{8-0} = 3.25\Omega,$$

$$\textcircled{3} \quad P_R = I^2 \cdot R = 8^2 \cdot 3.25 = 208W,,$$

$$\textcircled{4} \quad U = E - I \cdot r$$

$$26 = 28 - 8r$$

$$f_2 = f_8r$$

$$r = 0.25\Omega,$$

$$\textcircled{5} \quad P_E = I \cdot E = 8 \cdot 28 = 224W$$

↓

$$\eta = \frac{P_R}{P_E} \cdot 100\% = \frac{208}{224} \cdot 100\% = 92.857\%,$$

②

$$\textcircled{b} \quad U_v = 0V$$



$$R_1 \cdot R_4(20^\circ\text{C}) = R_2 \cdot R_3$$

$$(R_p - R_2) \cdot 130 = 200 R_2$$

$$(1200 - R_2) \cdot 130 = 200 R_2$$

$$R_2 = 472.727 \Omega$$



$$\frac{R_2}{R_p} = \frac{472.727}{1200} = 0.3939\dots \text{ "}$$

$$\textcircled{a} \quad R_4(70^\circ\text{C}) = R_4(20^\circ\text{C}) [1 + 0.006 (70 - 20)] = \\ = 130 \cdot [1 + 0.006 \cdot 50] = 169 \Omega \text{ "}$$

$$\textcircled{c} \quad U_v = U_{AB} = U_A - U_B =$$

$$= U_{R_2} - U_{R_4(70^\circ\text{C})} =$$

$$= U_s \frac{R_2}{R_1 + R_2} - U_s \frac{R_4(70)}{R_4(70) + R_3} =$$

$$= U_s \left(\frac{R_2}{R_p} - \frac{R_4(70)}{R_4(70) + R_3} \right) =$$

$$= 13.2 \left(0.3939 - \frac{169}{169 + 200} \right) = -0.845V$$




845[mV] : ncpn 713107 10 100N 8V 23' 22N7 3N

③

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3 + R_6} = \frac{2 \cdot 3}{2+3+6} = 0.545 \Omega$$

$$R_{36} = \frac{R_3 \cdot R_6}{R_2 + R_3 + R_6} = \frac{3 \cdot 6}{2+3+6} = 1.636 \Omega$$
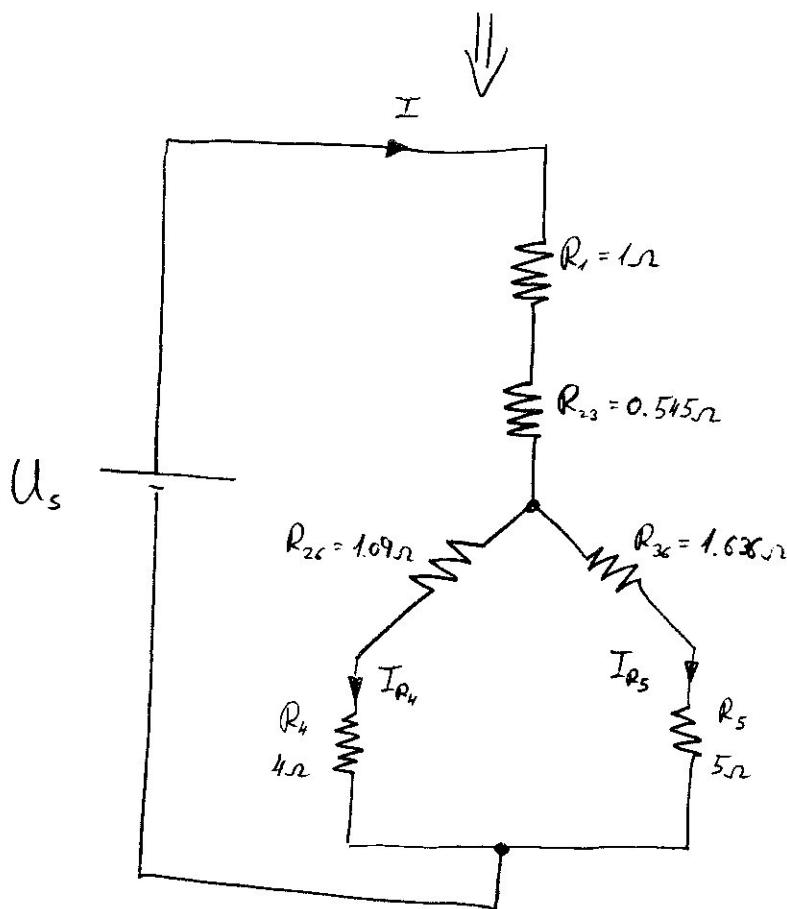
$$R_{26} = \frac{R_2 \cdot R_6}{R_2 + R_3 + R_6} = \frac{2 \cdot 6}{2+3+6} = 1.09 \Omega$$



Ans \hat{T}^{DrN}

$$\textcircled{2} \quad I_{R4} = I \cdot \frac{R_{36} + R_5}{R_{26} + R_4 + R_{36} + R_5}$$

$$I_{R5} = I \cdot \frac{R_{26} + R_4}{R_{26} + R_4 + R_{36} + R_5}$$

$$\frac{I_{R4}}{I_{R5}} = \frac{I \cdot \frac{R_{36} + R_5}{R_{26} + R_4 + R_{36} + R_5}}{I \cdot \frac{R_{26} + R_4}{R_{26} + R_4 + R_{36} + R_5}} = \frac{R_{36} + R_5}{R_{26} + R_4} =$$

$$= \frac{1.636 + 5}{1.09 + 4} = 1.303 //$$

$$\textcircled{d} \quad I_{R_4} = I \cdot \frac{R_{36} + R_5}{R_{26} + R_4 + R_{36} + R_5}$$

$$I = I \cdot \frac{1.636 + 5}{1.636 + 5 + 1.09 + 4}$$

$$I = 7.068A$$

$$R_T = \left[(R_{26} + R_4) \parallel (R_{36} + R_5) \right] + R_1 + R_{23} =$$


$$= [5.09 \parallel 6.636] + 1.545 =$$

$$= 2.88 + 1.545 = 4.425 \Omega$$

↓

$$U_s = I \cdot R_T = 7.068 \cdot 4.425 = 31.28V,,$$

(4)

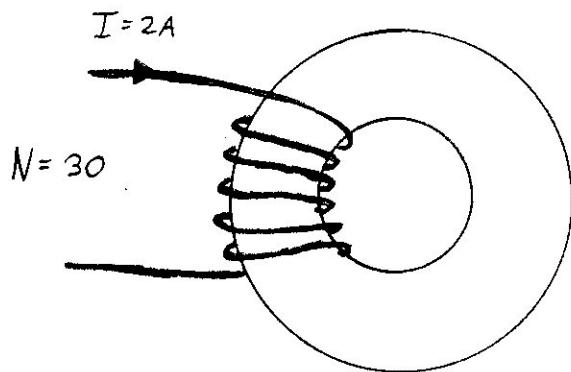

$\delta N \text{en } \delta rN$

$$l = 1.1 \text{ m}$$

$$A = 0.75 \text{ mm}^2$$

$$\rho = 0.018 \frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}}$$



$$R = \rho \frac{l}{A} = 0.0264 \Omega$$

$\delta N \text{en } \delta rN$

$$l = 90 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$A = 65 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$\mu_r = 2000$$



$$R_m = \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \cdot \frac{1}{A} = 5.509 \cdot 10^5 \frac{1}{\text{H}}$$



$$\textcircled{a} \quad P = I^2 \cdot R = 2^2 \cdot 0.0264 = 105.6 \text{ mW}_{\text{rr}}$$



$$\textcircled{b} \quad L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{30^2}{5.509 \cdot 10^5} = 1.633 \text{ mH}$$



$$W_L = 0.5 L \cdot I^2 = 0.5 \cdot 1.633 \cdot 10^{-3} \cdot 2^2 = \\ = 3.267 \text{ mJ}_{\text{rr}}$$

$$\textcircled{c} \quad \phi = \frac{N \cdot I}{R_m} = \frac{30 \cdot 2}{5.509 \cdot 10^5} = 108.912 \mu \text{Wb}_{\text{rr}}$$

⑤

$$\textcircled{1} \quad T = 2.5 + 10 = 12.5 \text{ ms}$$

$$\Downarrow$$

$$f = \frac{1}{T} = 80 \text{ Hz},$$

$$\textcircled{2} \quad I_{\max} = \frac{U_{\max}}{R} = \frac{12}{75} = 0.16 \text{ A},$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad U_{\text{RMS}} &= \sqrt{\frac{(U_{\max} - U_{\min})^2}{3} + U_{\max} \cdot U_{\min}} = \\ &= \sqrt{\frac{(12 + 12)^2}{3} + 12 \cdot (-12)} = \\ &= \sqrt{\frac{24^2}{3} - 12^2} = \sqrt{48} \text{ V} \end{aligned}$$

↓

$$P = \frac{U_{\text{RMS}}^2}{R} = \frac{48}{75} = 0.64 \text{ W},$$

(s) ③

$$\textcircled{6} \quad \tau_{\text{out}} = R_{TH} \cdot C_T$$

היבנה ש R_{TH} הוא
ההנתקה בין ה ו
ולפיה נתקה בין ה ו
(כל 1) ספקטן $C_T = C_1 + C_2$
(!!! נתקה בין ה ו

היבנה ש $C_T = C_1 + C_2$

$$C_T = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{33} + \frac{1}{66} \right)^{-1} = 22 \mu F$$

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = 30 \parallel 60 = 20 \Omega$$



$$\tau_{\text{out}} = R_{TH} \cdot C_T = 20 \cdot 44 \cdot 10^{-6} = 0.88 \text{ msec}$$

4.4 msec מתקייםcond, 5τ מתקיים יסודן המריאת

$$\textcircled{2} \quad U_{C_1} = U_{R_2} = U_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 200 \cdot \frac{60}{60+30} = 133.333 V$$



$$W_{C_1} = 0.5 C_1 \cdot U_{C_1}^2 = 0.5 \cdot 22 \cdot 10^{-6} \cdot 133.333^2 = 195.555 \text{ mJ},$$

$$U_{C_2} = U_{R_2} \cdot \frac{C_3}{C_2 + C_3} = 133.333 \cdot \frac{66}{66+33} = 88.888 V$$



$$W_{C_2} = 0.5 C_2 \cdot U_{C_2}^2 = 0.5 \cdot 33 \cdot 10^{-6} \cdot 88.888^2 = 130.37 \text{ mJ},$$

$$U_{c_3} = U_{c_1} - U_{c_2} = 133.333 - 88.888 = 44.444 \text{ V}$$



$$W_{c_3} = 0.5 \cdot C_3 \cdot U_{c_3}^2 = 0.5 \cdot 66 \cdot 10^{-6} \cdot 44.444^2 = 65.185 \text{ mJ},$$

② $I = \frac{U_s}{R_1 + R_2} = \frac{200}{30 + 60} = 2.222 \text{ A}$

$$P_{\text{loss}} = P_{R_1} + P_{R_2} = I^2 \cdot (R_1 + R_2) = 2.222^2 \cdot 90 = 444.444 \text{ W},$$

③ $T_{\text{imp}} = C_T \cdot R_{TH} \rightarrow R_{TH} = R_2$

לפונקציית



$$T_{\text{imp}} = R_2 \cdot C_T = 60 \cdot 44 \cdot 10^{-6} = 2.64 \text{ msec}$$


13.2 msec נסמן כמספר, אך מטרתו לא לעדכן תוצאות

$$\textcircled{1} \quad P_i = 4.5 \text{ kW} \quad U_i = 230 \text{ V} \quad I_i = 21.74 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad S_i = I_i \cdot U_i = 5000 \text{ VA} \quad Z_i = \frac{U_i}{I_i} = 10.58 \Omega$$

(V.I.L) b-a α/k $\sqrt{r_2}$ ONLY

$$\cos \varphi_1 = \frac{P_1}{S_1} = \frac{4500}{5000} = 0.9$$
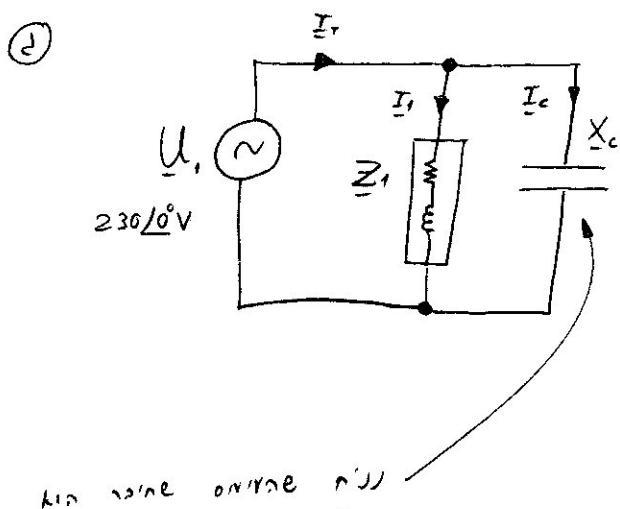
$$\textcircled{2} \quad Z_1 = Z_1 \angle \varphi_1 = 10.58 \angle 25.841^\circ \Omega \quad \Leftrightarrow \quad \varphi_1 = +25.841^\circ, \\ = (\underbrace{9.522}_{R_1} + j \underbrace{4.611}_{X_1}) \Omega,$$



$$Z_T = \frac{U_1}{I_T} = \frac{230}{20} = 11.5 \Omega$$

$$S_T = U_r \cdot I_r = 230 \cdot 20 = 4600 \text{ VA}$$

$$\sqrt{P_t} - S \approx S_t \quad \text{de } P_t \rightarrow$$

$$\phi_2 = \arccos \left| \frac{P_1}{S_1} \right| = \arccos \left| \frac{4500}{4600} \right| = +11.97^\circ$$

$$Z_r = Z_r \angle \phi_r = 11.5 \angle 11.97^\circ \Omega$$

$$I_+ = \frac{U_1}{Z_1} = \frac{230 \angle 0^\circ}{11.5 \angle -11.97^\circ} = 20 \angle -11.97^\circ A$$

$$\underline{I}_{x_c} = \underline{I}_r - \underline{I}_s = 20\angle -11.97^\circ - (21.74\angle -25.84^\circ) = \\ = j5.327A$$

$$X_c = \frac{U_i}{I_{x_c}} = \frac{230 \angle 0^\circ}{j 5.327} = -j43.176 \Omega$$

ל'ר כוונת זר ברכות גולן

looks like

1

$$\phi_{\tilde{m}_T} = 0^\circ$$

לעתה נסמן $X_c = X_L$, ו $X_c = X_L$ מתקיים $\frac{X_c}{X_L} = \frac{1}{\omega}$. מכאן $\omega = \sqrt{\frac{X_c}{X_L}}$.

⑥ נסיגת פט נרנברג מונתה עמידה הגדית כוונתית כוונתית רצ'ט: פט נסיגת פט נרנברג מונתה עמידה הגדית כוונתית רצ'ט:

$$f = 11.311 \text{ kHz} \Rightarrow X_L = j 2\pi f L = j 2\pi \cdot 11.311 \cdot 10^3 \cdot 1.8 \cdot 10^{-3} = j 127.924 \text{ N/A}$$

$$X_c = -j \cdot \frac{1}{2\pi f C} = -j \frac{1}{2\pi \cdot 11.311 \cdot 10^3 \cdot 0.11 \cdot 10^{-6}} = -j 127.916 \Omega$$

11

$$\underline{Z}_T = (\underline{X}_C \parallel R) + \underline{X}_L = (-j127.916 \parallel 300) + j127.924 =$$

$$= 46.151 - j108.237 + j127.924 = (46.151 + j19.686) \Omega$$

$$= 50.174 \angle 23.101^\circ \text{ N}$$

$$! \text{ 23/2020 13N to 82N} \leq \phi_{z_7} = 23.1^\circ$$

$$\underline{Z}_T = (\underline{X}_c \parallel R) + \underline{X}_L = \frac{\underline{X}_c \cdot R}{\underline{X}_c + R} + \underline{X}_L = \frac{\frac{R}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} + j\omega L =$$

$$= \frac{\frac{R}{j\omega C}}{\frac{1+j\omega RC}{j\omega C}} + j\omega L = \frac{R}{1+j\omega RC} + j\omega L$$

:גַּדְעֹן (...יָמֶנֶה נִסְ, אָמֵן רַבָּנָגָן נַעֲמָן) סְ-ז jw וְ pro, מִלְּוָמָדָה peb

$$\underline{Z}_T = \frac{R}{1+SRC} + SL = \frac{R+SL+S^2 RLC}{1+SRC}$$

כבר בכרך *Newcomb* הופיע מנגנון אחד אשר נקרא:

$$\underline{Z}_T = \frac{R + SL + S^2 RLC}{1 - SRC} \cdot \frac{1 - SRC}{1 + SRC} = \frac{(R + SL + S^2 RLC)(1 - SRC)}{1 - S^2 R^2 C^2}$$

$\underline{S^2 = -\omega^2}$: e. ווועי, (jnsg זרנפ גאנט) S sigma "jw" עריכ גאנט זונט

$$Z_+ = \frac{(R - j\omega L - \omega^2 R C)(1 - j\omega R C)}{1 + \omega^2 R^2 C^2} = \frac{R - j\omega R^2 C + j\omega L - j^2 \omega^2 R C}{1 + \omega^2 R^2 C^2} +$$

$$+ \frac{-\omega^2 RLC + j\omega^3 R^2 C^2 L}{1 + \omega^2 R^2 C^2} = \frac{R + \omega^2 RLC - \omega^2 RLC}{1 + \omega^2 R^2 C^2} + j \frac{-\omega R^2 C + \omega L + \omega^3 R^2 C^2 L}{1 + \omega^2 R^2 C^2} =$$

$$= \frac{R}{1 + (w^2 R^2 C^2)} + j \cdot \frac{w (1 - R^2 C + w^2 R^2 C^2 L)}{1 + (w^2 R^2 C^2)}$$

בכדי להניב מושג של גודל זווית היפרbole, נזכיר את הנוסחה שמשתמשה בזווית היפרbole, $\phi_{z_1} = 0^\circ$, ופונקציית גזירה של גוף כירוסטט, $f(z) = \frac{1}{z}$.



$$\omega(L - R^2 C + \omega^2 R^2 C^2 L) = 0$$

$$\omega_1 = \bigcirc \left[\frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$$

$$\boxed{11c} \quad L - R^2 C + \omega^2 R^2 C^2 L = 0$$

$$L - R^2 C = -\omega^2 R^2 C^2 L$$

$$\frac{L - R^2 C}{-R^2 C^2 L} = \omega^2$$

$$W_2 = \sqrt{\frac{R^2 C - L}{R^2 C^2 L}} \quad \left[\frac{\text{rad}}{\text{sec}} \right]$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R^2 C - L}{R^2 C^2 L}} \quad [\text{Hz}]$$

כבר מ- 1970 גלאה ונ- 1972 הרכבת, פולין, מ- 1972

$$f_2 = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{300^2 \cdot 0.11 \cdot 10^6 - 1.8 \cdot 10^{-3}}{300^2 \cdot (0.11 \cdot 10^6)^2 \cdot 1.8 \cdot 10^{-3}}} = \frac{1}{2\pi} \cdot 64.282 \cdot 10^3 = 10.23 \text{ kHz}$$

! גְּדוֹלָה תְּבִרֵךְ רַמֶּה <= פְּנֵי הַגְּדוֹלָה וְאֶתְּנָאָה כְּבָדָל כְּבָדָל

$f = OH_2$ $\forall 2Y$ $\approx 3/2m^2$ $10^3 W$ kS $2eV/m$ (3)

...ook over the 13th line

[2] מרכזית הכהן והחוב לוגר מוכרה ו- הנ' אל כהן ג' $f=0Hz$

הנישר גודלן, גודלן אוניברסיטה נוקמיין ? גודלן כבוי בוחנה הנטורה

לעכ'ו גן