



אלקטרוניתת תקibilית להנדסאים – הנדסת אלקטרוניתת

הנחיות לנבחן

- א. משך הבדיקה:** ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלה ופתחה הערכה:** בשאלון זה 8 שאלות.
עליך לענות על 5 שאלות בלבד.
כל שאלה – 20 נקודות.
בסך הכל – 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש:**
1. מחשבון (אין להשתמש במחשב נייד, מחשב כף יד או במחשבון שמאפשר התקשרות לגורם חיצוני).
 2. חוברת עזר של מה"ט באלקטרוניתת תקibilית. בחוברת לא יימצא שום דבר בכתב יד.
- ד. הוראות מיוחדות:**
1. פתרונות לתרגילי חישוב הצג בסדר זהה: הסבר מילולי של פעולת החישוב, כתיבת הנוסחה המתאימה, הצגה (כל הערכים ביחידות המתאימות), כתיבת התוצאה עד 3 ספרות ממשמעותיות אחרי הנקודה העשרונית, בցיען יחידות המידה המתאימות ושימוש בכופלים הנדסיים או חזקות של 10.
 2. השאר את העמוד הראשון במחברת הבדיקה ריק. בגמר הבדיקה כתוב בעמוד זה את מספרי השאלות שאתה מבקש שמעריכי הבדיקה יבדקו. לא יידקו תשובה מעבר לנדרש.
- ה. הוראות כלליות:**
1. קרא בעיון את כל השאלות.
 2. את התשובות כתוב במחברת **בעט בלבד**, בכתב יד ברור ונקי (גם במקרה תלואה הערצת הבדיקה).
 3. התחול כל תשובה בעמוד חדש וציין את מספר השאלה והסעיף. אין צורך להעתיק את השאלה או את הסעיף.
 4. טיווה תייטה במחברת הבדיקה בלבד. כתוב "טייטה" ומתח קו על התשובה כדי שלא תיבדק.
 5. הצג פתרון מלא ומנומך, כולל חישובים כשצורך. הצגת תשובה סופית ללא דרך הפתרון לא תזכה בניקוד.
 6. אם לדעתך חסר שאלה נתון, ציין זאת בתשובה ובחר ערך מתאים שיאפשר לך להמשיך בפתרון השאלה. חובה להסביר ולנמק את הבחירה.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בבדיקה מחדר הבדיקה!

הנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוניות לנבחנים ולנבחנות כאחד.





שאלון זה 9 עמודים.

בהצלחה!

ענה על חמישה שאלות מבין השאלות 1 – 8 (לכל שאלה – 20 נקודות).

שאלה 1

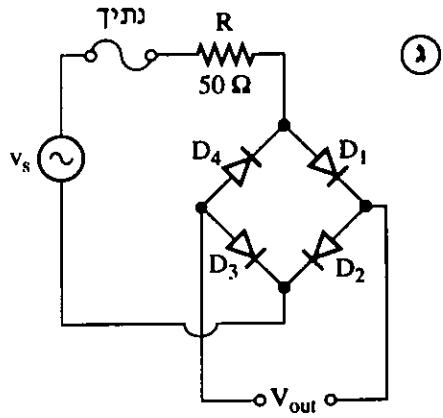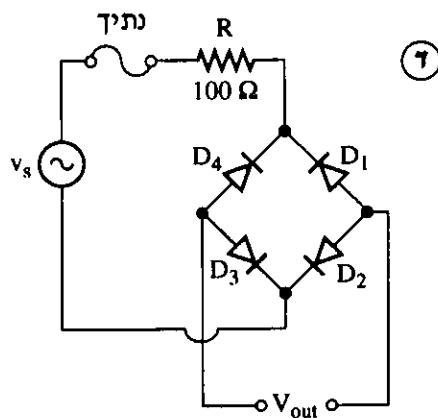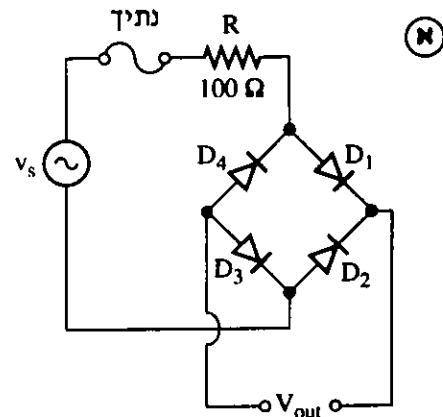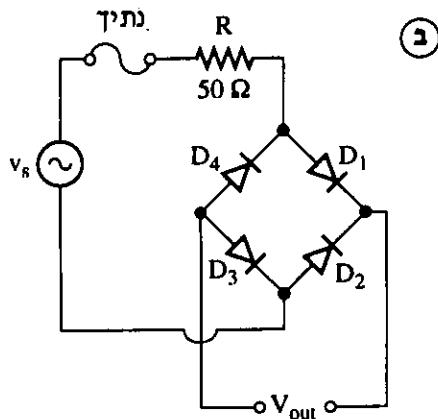בכל אחד מארבעת המugenils שבאיור לשאלה 1, מתחה המבוקה הוא (V) ו- $v_s(t) = 10 \sin \omega t$ (V). מפלי-המתה על דיודה בהולכה הוא $V_D = 0.7$ V. הנטייך תוכנן להגיב ולהישרף כאשר הזרם הרגעי גדול מ- 0.1 A.



איור לשאלה 1

(7 נק') א. באיזה מרכיבים המugenils המתוארים יישרף הנטייך כאשר לא מחובר עומס?

נקז את תשובתך (התיחס לכל אחד מארבעת המugenils המתוארים).


(13 נק') ב. מחברים לכלי מעגל נגד עומס, $R_L (\infty \leq R_L \leq 0)$.

(7 נק') 1. מהו הזרם המרבי שיוזום בכל אחד מהugenils לפני שהנטיך מגיב?

(6 נק') 2. מהו ערכו המזערי של הנגד R_L שיש לחבר לכלי מעגל ב', כדי שהנטיך לא יגיב?

שאלה 2

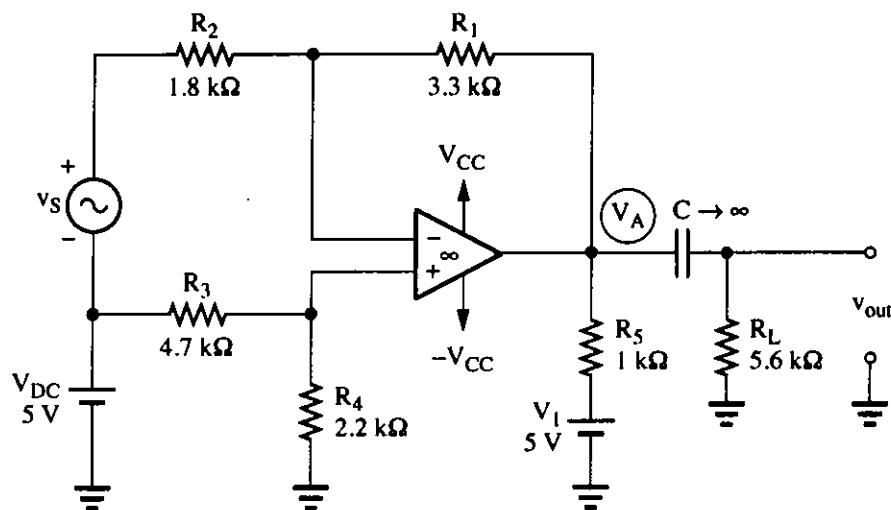באיור לשאלה 2 נתון סרטווט של מעגל חשמלי.
Magnitude השרת אידיאלי, ומתחי ההזנה שלו הם: $V_{CC} = \pm 15 \text{ V}$




איור לשאלה 2

- (12 נק') א. בطا את V_A כתלות ב- V_{DC} , ב- v_s ובערכי הנגדים.
- (8 נק') ב. נתון: $v_s(t) = 5 \sin(2\pi \cdot 1,000 \cdot t) \text{ V}$
סרטוט את צורת המתח בمطلوب v_{out} (ציין ערכיהם על-גבי הסרטוט).

שאלה 3

באיור לשאלה 3 נתון סרטוות של מעגל חשמלי.

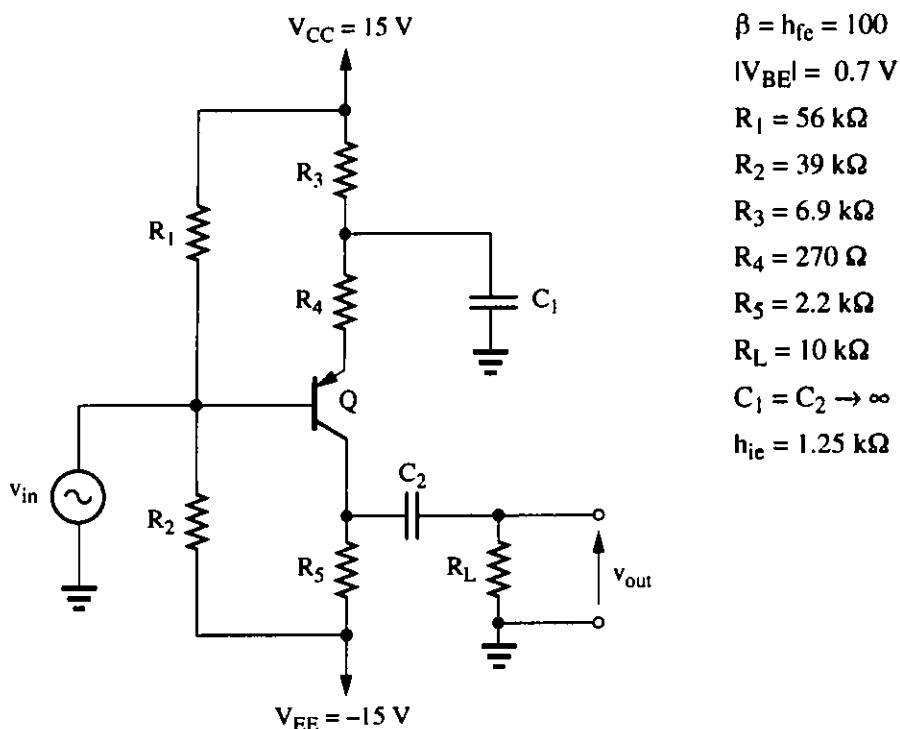

איור לשאלה 3


(8 נק') א. חשב את נקודת העבודה של המעגל (V_{CE} , I_C).

(4 נק') ב. סרטוט מעגל תמורה לזרם חילופין.

(8 נק') ג. חשב את הגבר המתמך $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$.

שאלה 4

באיור לשאלה 4 נתון סרטוט של מעגל חשמלי.

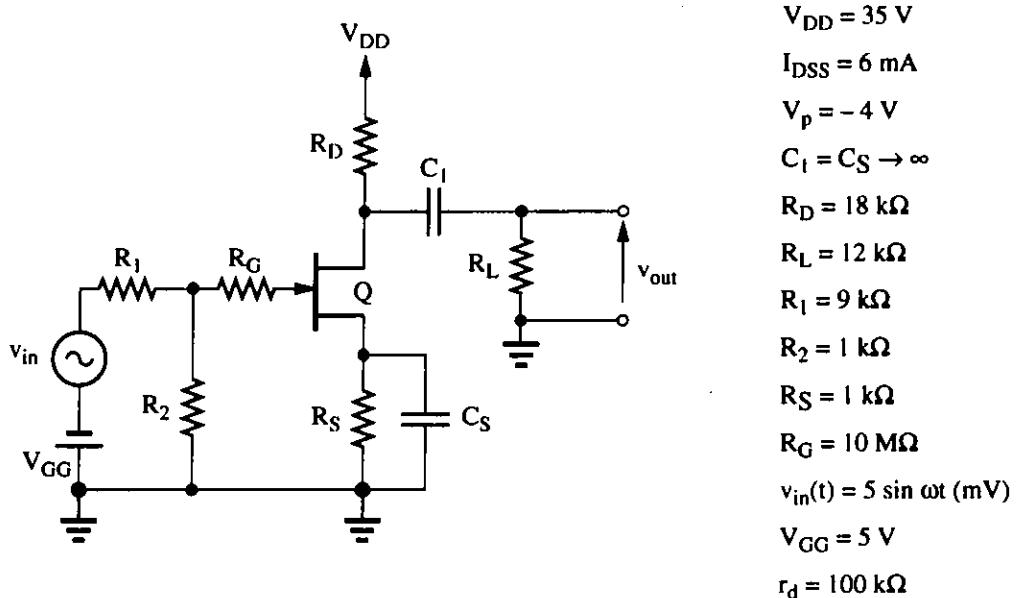

איור לשאלה 4

(9 נק') א. חשב את V_{DS} , I_D ו- V_{GS} .

(3 נק') ב. סרטט מעגל תמורה לאות קטן, וחשב את ערכו של g_m .

(8 נק') ג. חשב את הגבר המתוך $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$

שאלה 5


נתונים שני מגברים זהים, המתחברים כמתואר באיוור לשאלה 5.

$$R_{in} = 6 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = 100 \Omega$$

$$A_{vo} = 80$$

$$V_s = 3 \text{ mV(RMS)}$$

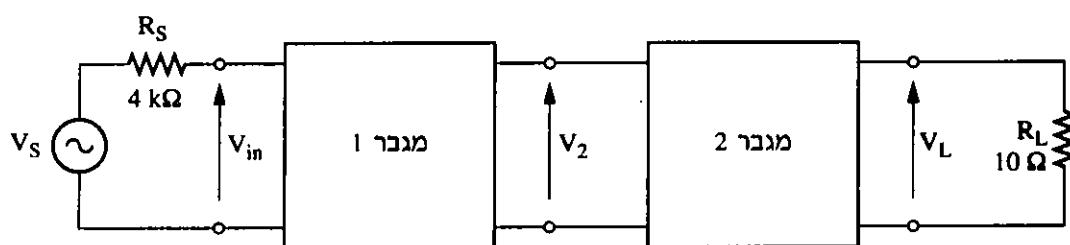

איור לשאלה 5


(6 נק') א. חשב את מתחה המוצא V_L .

(6 נק') ב. חשב את הגבר ההספק $A_P = \frac{P_L}{P_{in}}$.

(8 נק') ג. חשב את הספק המבוֹא ואת הספק המוצע עבורי כל דרגת הגברה.

שאלה 6

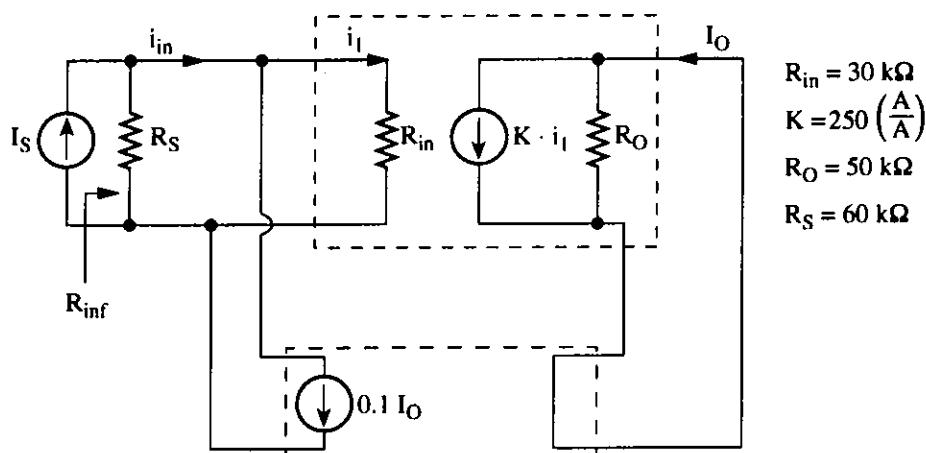באיור לשאלה 6 נתון סרטווט של מגבר עם משוב.



איור לשאלה 6

(3 נק') א. זהה את סוג המשוב.

(10 נק') ב. חשב את הגבר הזורם $A = \frac{I_O}{I_S}$ בחוג פתוח.

(3 נק') ג. חשב את הגבר A_f בחוג סגור.

(4 נק') ד. חשב את התנגדות המבוא R_{inf} .


שאלה 7

באיור לשאלה 7 נתון סריגוט של מעגל חשמלי. מגברי השירות – אידאליים.

$$V_{in} = 1 \text{ V}$$

$$V_{CC} = 14 \text{ V}$$

$$V_{EE} = -13 \text{ V}$$

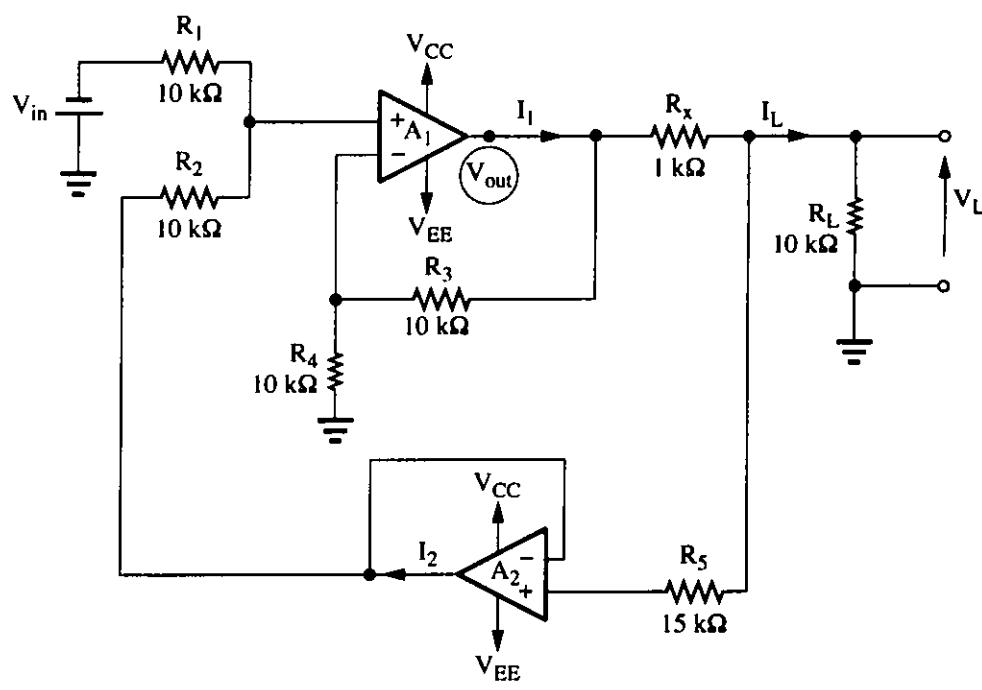


איור לשאלה 7

- (6 נק') א. חשב את ערכו של המתח V_L .
- (3 נק') ב. חשב את ערכו של הזרם I_1 .
- (3 נק') ג. חשב את ערכו של הזרם I_2 .
- (5 נק') ד. הנח כי V_{in} יכול להשתנות ולקבל הערך חיובי והן ערך שלילי. חשב את הערך המרבי ואת הערך המזערני המותרים עבור V_{in} , כך שмагברי השירות יפעלו בתחום הפעיל.
- (3 נק') ה. הנח כי $A = I_L = I_1 + I_2$ וכי המגברים פועלים בתחום הפעיל. חשב את הערך המרבי המותר עבור R_x .

שאלה 8

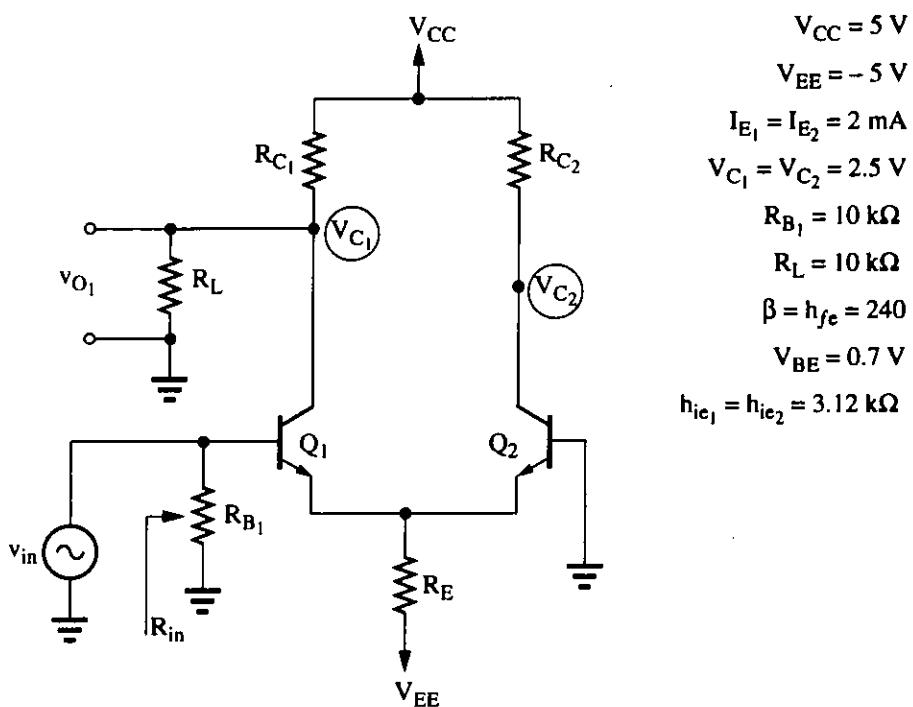באיור לשאלה 8 נתון סרטוות חשמלי של מגבר הפרש.



$$\begin{aligned}
 V_{CC} &= 5 \text{ V} \\
 V_{EE} &= -5 \text{ V} \\
 I_{E1} &= I_{E2} = 2 \text{ mA} \\
 V_{C1} &= V_{C2} = 2.5 \text{ V} \\
 R_{B1} &= 10 \text{ k}\Omega \\
 R_L &= 10 \text{ k}\Omega \\
 \beta &= h_{fe} = 240 \\
 V_{BE} &= 0.7 \text{ V} \\
 h_{ie1} &= h_{ie2} = 3.12 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

איור לשאלה 8

(8 נק') א. חשב את R_E , R_{C1} , R_{C2} .

(7 נק') ב. חשב את הגבר המתח $A_D = \frac{v_{O1}}{v_{in}}$

(5 נק') ג. חשב את R_{in} .

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט